

Fy 8. A, 8. B

### **Jednoduchý elektrický obvod a vodič, nevodič**

Ahojky, ve škole bychom zapojovali obvod pomocí vodičů, žárovek a zdroje. Ale protože to nejde, tak to vyzkoušíme ve virtuální laboratoři.

Postupujte podle návodu ve videu:

<https://drive.google.com/file/d/1S2cPbELGI3dhhhyiU82Rq0uLcW7X3yXu/view?usp=sharing>

Na tomto odkazu si otevřete nabídku simulací a laboratoří:

<https://phet.colorado.edu/cs/simulation/circuit-construction-kit-dc>

Tak, teď už máte otevřenou laboratoř, tak sestrojíme obvody:

<https://drive.google.com/file/d/1Oj3VlbeCpnJ6qeb160byM2mHaT8bY7NL/view?usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/1N4pyvKP9DyC\\_3JD-HnV3pkfoScnSA8yp/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1N4pyvKP9DyC_3JD-HnV3pkfoScnSA8yp/view?usp=sharing)

Nafot'te mi, jak se Vám dařilo.

Pěkný den

Blanka Vroblová